

# Progetto di Reti Logiche

Prof. William Fornaciari

Arturo Caliandro 10610910  
Vincenzo Converso 10625358

AA 2020-2021

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
1.1	Descrizione generale del progetto . . . . .	2
1.2	Specifiche progettuali . . . . .	2
1.2.1	Descrizione della memoria . . . . .	2
1.2.2	Interfaccia del componente hardware . . . . .	3
1.3	Funzionamento . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Architettura</b>	<b>5</b>
2.1	Diagramma degli stati . . . . .	5
2.1.1	Descrizione degli stati . . . . .	5
2.1.2	Pallogramma . . . . .	6
2.2	Scelte di progettazione . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Risultati sperimentali</b>	<b>8</b>
3.1	Casi particolari . . . . .	10
3.1.1	Immagine monocromatica . . . . .	10
3.1.2	Immagine con entrambi i valori estremi della scala di grigi . . . . .	10
3.2	Casi limite . . . . .	10
3.2.1	Immagine degenerare . . . . .	10
3.2.2	Caso pessimo . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>12</b>
4.1	Risultati di sintesi . . . . .	12

# Capitolo 1

## Introduzione

### 1.1 Descrizione generale del progetto

Il progetto consiste nell'implementazione di un componente hardware, descritto in VHDL, che legga da memoria la dimensione (espressa in numero di colonne e numero di righe) e i valori dei pixel, riga per riga, e scriva in memoria la stessa immagine, dopo averne equalizzato l'istogramma<sup>1</sup>.

#### Esempio

 


Figura 1.1: Immagine non equalizzata. `min`=16 e `max`=144

 


Figura 1.2: Immagine equalizzata dal componente.

Si può notare come `min` e `max` assumano, dopo l'elaborazione, rispettivamente il valore minimo (=0) e il valore massimo (=255) possibile.

### 1.2 Specifiche progettuali

L'algoritmo da implementare è una versione semplificata: il componente hardware opera su immagini in scala di grigi a 256 livelli, di dimensione massima 128x128 pixel.

#### 1.2.1 Descrizione della memoria

La memoria è indirizzata al byte, ed è così strutturata:

- in posizione 0 e 1 vi sono rispettivamente il numero di colonne (`N-COL`) e di righe (`N-RIG`) dell'immagine;

---

<sup>1</sup>L'equalizzazione dell'istogramma è un'operazione che ridistribuisce i valori di intensità dei pixel di un'immagine, in modo da ricoprire tutta la gamma di valori possibile, ed aumentarne perciò il contrasto globale.

- dalla posizione 2 alla posizione  $1+(N-COL*N-RIG)$  vi sono i valori (da 0 a 255) dei pixel che costituiscono l'immagine;
- dalla posizione  $2+(N-COL*N-RIG)$  alla posizione  $2+2*(N-COL*N-RIG)$ , infine, vi sono i valori equalizzati dei pixel dell'immagine.

contenuto della memoria	posizione nella memoria
N-COL	0
N-RIG	1
pixel 1	2
pixel 2	3
...	
pixel N-COL*N-RIG	$1+(N-COL*N-RIG)$
new pixel 1	$2+(N-COL*N-RIG)$
...	
new pixel N-COL*N-RIG	$2+2*(N-COL*N-RIG)$

Figura 1.3: rappresentazione schematica della posizione in memoria dei dati.

### 1.2.2 Interfaccia del componente hardware

Il componente da descrivere ha un'interfaccia così definita:

```
entity project_reti_logiche is
  port (
    i_clk           : in std_logic;
    i_start         : in std_logic;
    i_rst           : in std_logic;
    i_data          : in std_logic_vector(7 downto 0);
    o_address       : out std_logic_vector(15 downto 0);
    o_done          : out std_logic;
    o_en            : out std_logic;
    o_we            : out std_logic;
    o_data          : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end project_reti_logiche;
```

In particolare:

- **i\_clk** è il segnale di **CLOCK** in ingresso generato dal test bench;
- **i\_start** è il segnale di **START** generato dal test bench;
- **i\_rst** è il segnale di **RESET** che inizializza la macchina pronta per ricevere il primo segnale di **START**;
- **i\_data** è il segnale (vettore) che arriva dalla memoria in seguito ad una richiesta di lettura;
- **o\_address** è il segnale (vettore) di uscita che manda l'indirizzo alla memoria;
- **o\_done** è il segnale di uscita che comunica la fine dell'elaborazione e il dato di uscita scritto in memoria;
- **o\_en** è il segnale di **ENABLE** da dover mandare alla memoria per poter comunicare (sia in lettura che in scrittura);

- `o_we` è il segnale di `WRITE ENABLE` da dover mandare alla memoria (=1) per poter scriverci. Per leggere da memoria, esso deve essere 0;
- `o_data` è il segnale (vettore) di uscita dal componente verso la memoria.

## 1.3 Funzionamento

Il componente deve cercare il valore minimo (`min_pixel_value`) e il valore massimo (`max_pixel_value`), in scala di grigi, tra i pixel dell'immagine. Una volta trovati i due valori estremi, il componente deve calcolare

```
delta_value = max_pixel_value - min_pixel_value
```

e successivamente

```
shift_level = 8 - floor(log2(delta_value + 1)).
```

A questo punto, il componente entra in un ciclo iterativo in cui, dato il valore dell'*i*-esimo pixel `current_pixel_value`, deve:

- calcolare `temp_pixel`, che corrisponde alla differenza `current_pixel_value - min_pixel_value`, che viene shiftata a sinistra di `shift_level` bit;
- confrontare `temp_pixel` con 255, e inserire il minore nella variabile `new_pixel_value`;
- scrivere nella cella `i + (N-COL * N-RIG)` il valore di `new_pixel_value`.

Terminata la scrittura dei pixel elaborati, il componente ha concluso l'esecuzione ed è pronto per una nuova elaborazione.

## Capitolo 2

# Architettura

Quando `i_start` viene portato a 1, il componente viene avviato e passa dallo stato di `reset` alla fase di elaborazione; dopo aver elaborato l'immagine in memoria, pone il segnale `o_done` a 1 e rimane in attesa. Il test bench, una volta osservato il valore alto di `o_done`, risponde ponendo a valore basso `i_start`, e a quel punto il componente abbassa a sua volta `o_done` e torna allo stato di `reset`, attendendo nuovamente un valore alto di `i_start`.

### 2.1 Diagramma degli stati

#### 2.1.1 Descrizione degli stati

`reset` è lo stato iniziale, che attende il valore alto di `i_start` per entrare nel flusso di elaborazione.

`wait` è lo stato in cui viene atteso il test bench, per la lettura in memoria o per attendere l'abbassamento di `i_start`.

`read` è lo stato in cui il valore letto durante la permanenza in `wait` viene trasmesso ad un altro segnale, per renderlo usufruibile.

`get_column` e `get_line` sono gli stati in cui viene interrogata la memoria rispettivamente per numero di colonne e di righe dell'immagine in memoria.

`get_last_p` è lo stato in cui viene calcolato l'indirizzo dell'ultimo pixel in memoria.

`check_curr_p_address` è lo stato in cui viene confrontato l'indirizzo del prossimo pixel da controllare, portando la macchina al calcolo di `shift_level` quando ha letto tutti i pixel, o qualora fossero stati trovati due pixel di valore 0 e 255.

`check_p_value` è lo stato che si occupa di verificare se il pixel in analisi abbia un valore minore/maggiore del pixel minore/maggiore trovato fino a quel punto, ed eventualmente lo sovrascrive. Successivamente incrementa l'indirizzo del pixel da analizzare.

`get_shift`<sup>1</sup> è lo stato che si occupa di calcolare lo `shift_level`.

`get_pixel` è analogo a `check_curr_p_address`, ma esegue l'incremento dell'indirizzo del prossimo pixel da elaborare e, una volta finita la fase di elaborazione, alza il valore `o_done` e porta la macchina a `wait`.

---


<sup>1</sup>Il calcolo del `delta_value` è bypassato eseguendo dei confronti a soglia.

`new_p` è lo stato in cui viene effettuato il calcolo del nuovo valore del pixel in ingresso.

`write` è lo stato in cui la macchina accede alla memoria per scrivere il nuovo valore del pixel. In seguito, incrementa l'indirizzo della prossima cella in cui inserire il pixel elaborato.
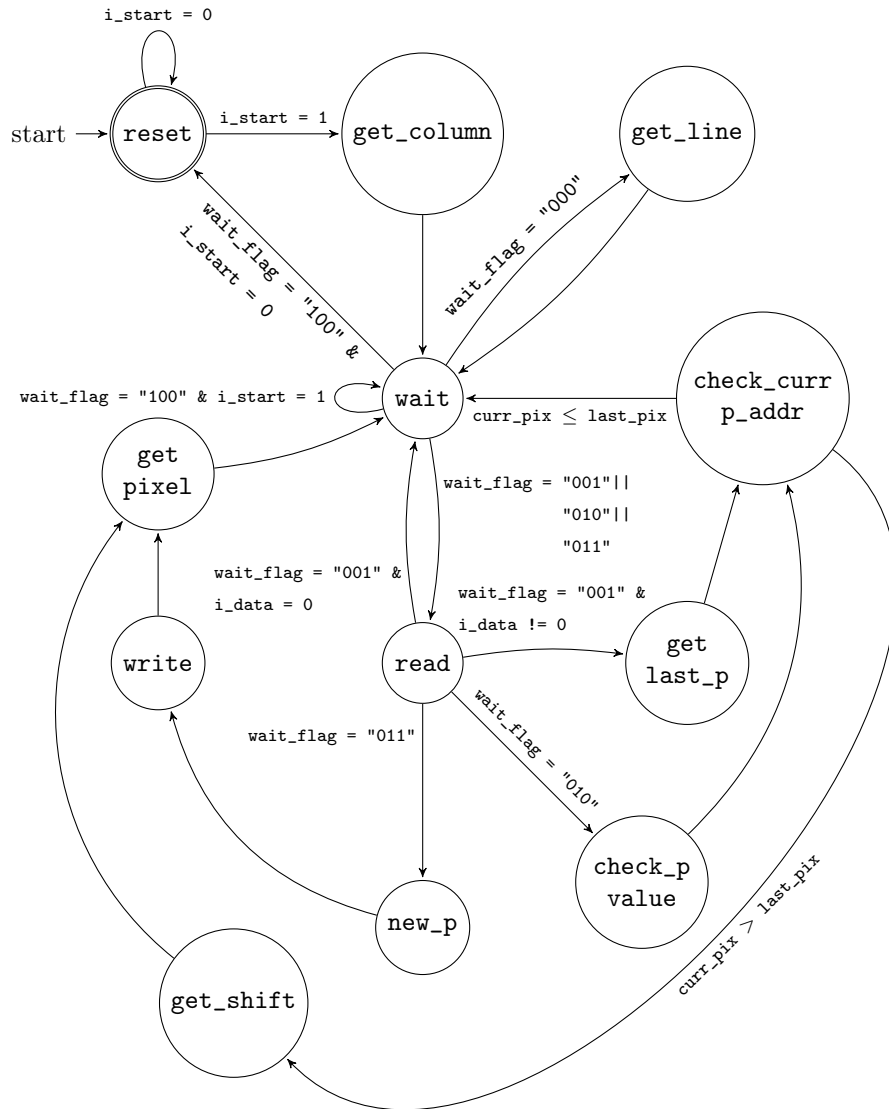
### 2.1.2 Pallogramma

La figura mostra il diagramma degli stati della macchina.



## 2.2 Scelte di progettazione

La principale scelta da effettuare era nel calcolo dello **shift\_level**: per ridurre il numero di stati complessivo, abbiamo scelto di confrontare  $\Delta + 1$  con intervalli costituiti da potenze di 2 successive. In questo modo, non è necessario implementare un registro che tenga traccia di **delta\_value**.

$\Delta + 1$	<b>shift_level</b>
$= 1$	8
$\geq 2 \wedge < 4$	7
$\geq 4 \wedge < 8$	6
$\geq 8 \wedge < 16$	5
$\geq 16 \wedge < 32$	4
$\geq 32 \wedge < 64$	3
$\geq 64 \wedge < 128$	2
$\geq 128 \wedge < 256$	1
$= 256$	0

Tabella 2.1: valori assunti da **shift\_level** a seconda del risultato dell'operazione.

Successivamente, abbiamo optato per usare **shift\_level** come flag per identificare la potenza di 2 da moltiplicare a **current\_p\_value - pixel\_min**.



Un'altra scelta effettuata è quella di ridurre il numero di stati funzionali all'attesa della memoria, inglobando in **wait** e **read** tutte le attese di risposta della memoria/copia dei dati richiesti dai vari stati: il segnale **wait\_flag** serve ad indicare al componente in quale stato dovrà recarsi nel prossimo fronte di salita del clock.






## Capitolo 3
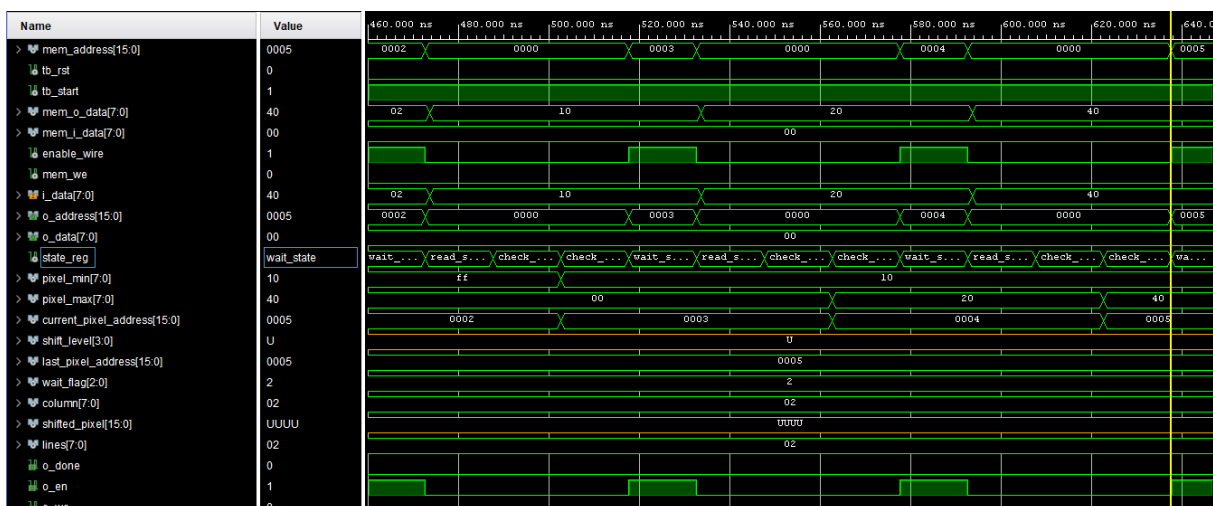 
# Risultati sperimentali

Il primo test effettuato ha come input un quadrato di 4 pixel, di cui nessun estremo. Per questo test abbiamo deciso di riprendere l'intero diagramma d'onda per screenshot:



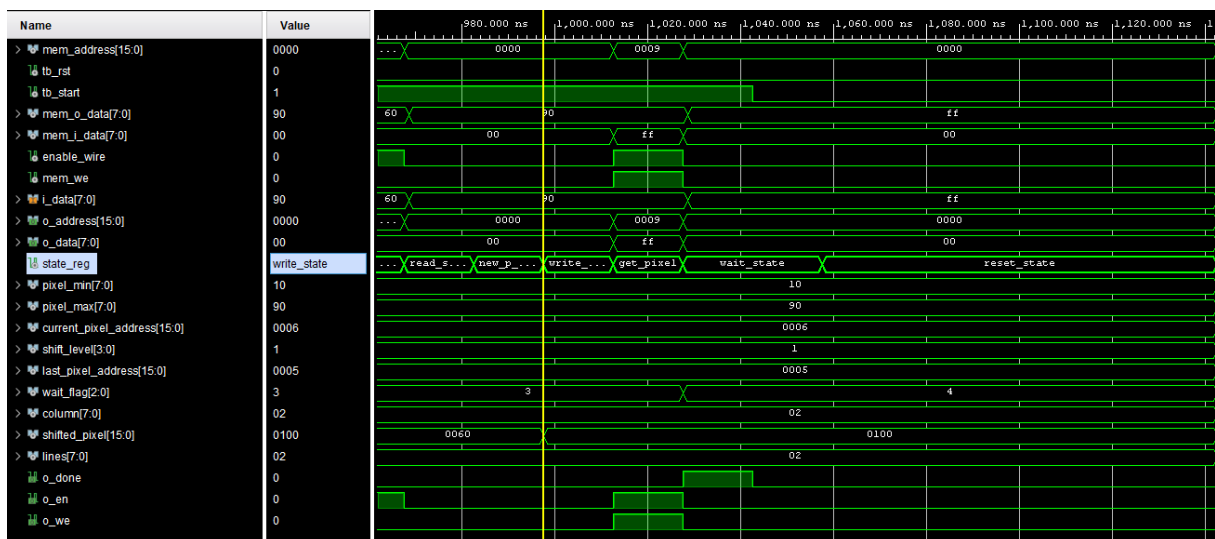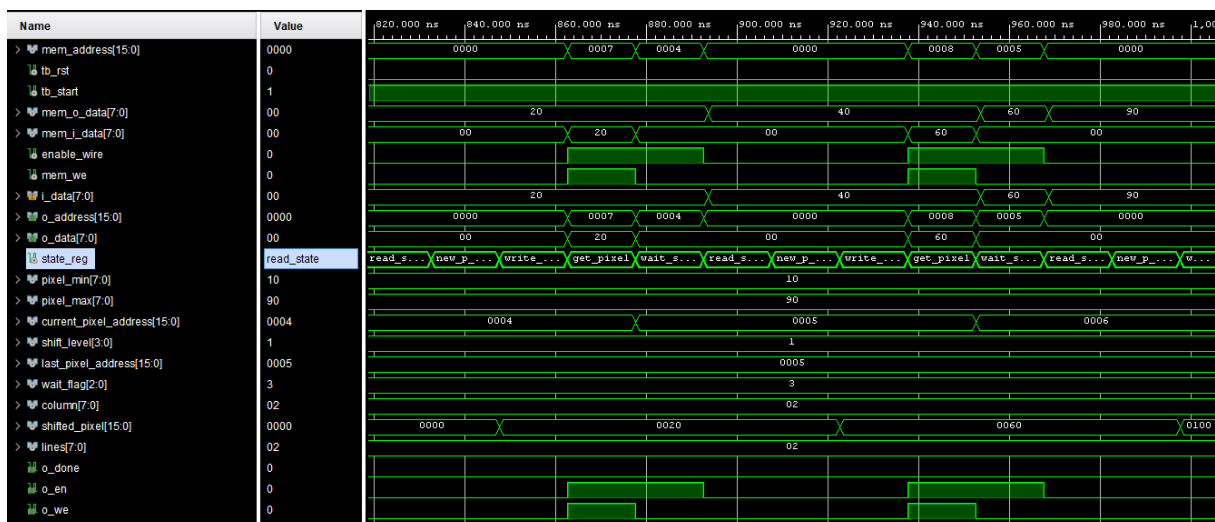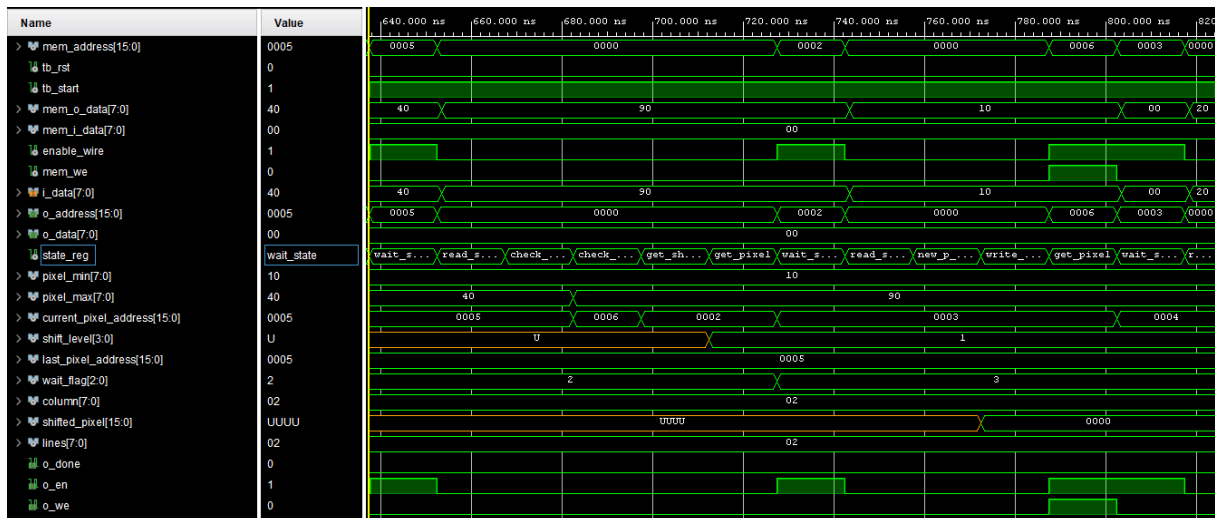

```

-- Immagine originale = [16 , 32, 64, 144]
-- Immagine di output = [0, 32, 96, 255]

assert RAM(6) = std_logic_vector(to_unsigned( 0 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 0 found " & integer'image(to_in
assert RAM(7) = std_logic_vector(to_unsigned( 32 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 32 found " & integer'image(to_
assert RAM(8) = std_logic_vector(to_unsigned( 96 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 96 found " & integer'image(to_
assert RAM(9) = std_logic_vector(to_unsigned( 255 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 255 found " & integer'image(to_

assert false report "Simulation Ended! TEST PASSATO" severity failure;
end process test;

```

Di seguito, invece, sono riportati i test di controllo dei casi particolari e dei casi limite, effettuati sul componente.

## 3.1 Casi particolari

### 3.1.1 Immagine monocromatica

Un'immagine monocromatica ha `min_pixel_value` come valore di ogni pixel, quindi l'immagine equalizzata sarà composta di soli pixel di valore `current_pixel_value - min_pixel_value = min_pixel_value - min_pixel_value = 0`.

```

-- Immagine originale = [4 , 4, 4, 4]
-- Immagine di output = [0, 0, 0, 0]

assert RAM(6) = std_logic_vector(to_unsigned( 0 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 0 found " & integer'image(to_integ
assert RAM(7) = std_logic_vector(to_unsigned( 0 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 0 found " & integer'image(to_integ
assert RAM(8) = std_logic_vector(to_unsigned( 0 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 0 found " & integer'image(to_integ
assert RAM(9) = std_logic_vector(to_unsigned( 0 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 0 found " & integer'image(to_integ

assert false report "Simulation Ended! TEST PASSATO" severity failure;
end process test;

```

### 3.1.2 Immagine con entrambi i valori estremi della scala di grigi

In tal caso,  $\Delta + 1 = 256$  e lo shift è 0. In più, `min_pixel_value = 0`, quindi l'immagine viene riscritta inalterata.

```

-- Immagine originale = [0 , 255, 60, 120]
-- Immagine di output = [0, 255, 60, 120]

assert RAM(6) = std_logic_vector(to_unsigned( 0 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 0 found " & integer'image(to_int
assert RAM(7) = std_logic_vector(to_unsigned( 255 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 255 found " & integer'image(to_
assert RAM(8) = std_logic_vector(to_unsigned( 60 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 60 found " & integer'image(to_i
assert RAM(9) = std_logic_vector(to_unsigned( 120 , 8)) report "TEST FALLITO (WORKING ZONE). Expected 120 found " & integer'image(to_

assert false report "Simulation Ended! TEST PASSATO" severity failure;
end process test;

```

## 3.2 Casi limite

### 3.2.1 Immagine degenera

Il test verifica che, data un'immagine di cui venga dato un parametro tra `N-COL` o `N-RIG` pari a 0, la macchina vada in stato di `wait` subito dopo tale constatazione, alzando `o_done` a 1 in quanto non vi è nessun pixel da elaborare. Se, in particolare, `N-COL = 0`, il caso è **ottimo**.

 


Figura 3.1: N-COL = 0: il controllo avviene in `get_line`.

### 3.2.2 Caso pessimo

Il caso pessimo, in termini di elaborazione, è dovuto a un'immagine di dimensione massima ( $128 * 128$ ), che non presenti entrambi i due valori estremi, o che li presenti entrambi ma uno di essi corrisponda all'ultimo pixel dell'immagine: in queste condizioni, il componente deve necessariamente controllare tutti i pixel prima di passare alla loro elaborazione.

## Capitolo 4

# Conclusioni

### 4.1 Risultati di sintesi

Il componente sintetizzato ha passato tutte le simulazioni disponibili: *behavioral*, *post-synthesis functional* e *post-synthesis timing*.

Le prestazioni del componente sono state valutate misurando la distanza temporale tra il fronte di salita di `i_start` e il fronte di salita di `o_done`:

Caso	Descrizione	T(S)
ottimo	Immagine degenera (N-COL = 0)	52.5 nS
pessimo	Immagine di dimensione massima	2212 $\mu$ S

Tabella 4.1: prestazioni del componente in simulazione *behavioral*.

Per completezza, riportiamo la tabella Design Timing Summary, fornita da Vivado al termine della simulazione.

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 6,013 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0,150 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 7,000 ns
Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns	Total Hold Slack (THS): 0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 240	Total Number of Endpoints: 240	Total Number of Endpoints: 142